

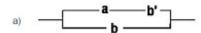
Lógica da Matemática e Filosofia - 1º ADS Prof. Marcelo Araújo Atividade Avaliativa — 1ª unidade



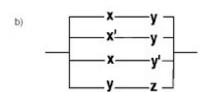
01 — Dê a expressão algébrica dos circuitos desenhados:




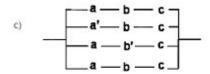



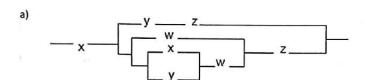02 — Dè a expressão algébrica dos circuitos desenhados:



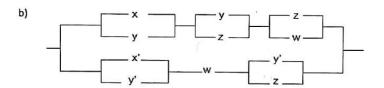



03 — Construa a tabela verdade da sentença:

$$(p \rightarrow q) \leftrightarrow (p \lor r)$$

04 — Preencha a tabela abaixo, usando os sinais lógicos:

p	q	r	$p \wedge q \wedge r$	$p \lor q \lor r$	$(p \land q \land r) \to (p \lor q \lor r)$
0	0	0			
0	0	1			
0	1	0			
0	1	1			
1	0	0			
1	0	1			
1	1	0			
1	1	1			



05 — Desenhe os circuitos indicados pelas expressões abaixo:

$$a) a. (b + c). d$$


$$b)(a+b).p.q.r$$

$$c) (ab + pq). (a'b + c'q)$$

$$d) (abc + ab'c + ab'c' + a'b'c'). p.q.r.s$$


06 — Pinte, nos diagramas de Venn abaixo, as regiões representadas pelas expressões:

$$a) a. b + c$$

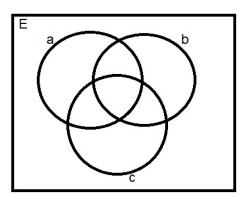




 $b)\;a'.\,b'.\,c'$

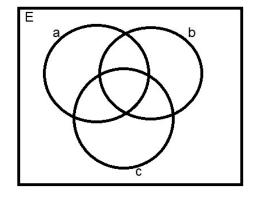


07 — Represente algebricamete a região pintada de azul nos diagramas abaixo:

a)

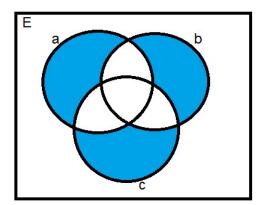

b)

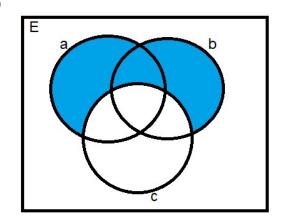

- 08-Analise se as frases abaixo são proposições ou não.
- a) Os Fundos Setoriais de Ciência e Tecnologia são instrumentos de financiamento de projetos.
- b) O que é o CT-Amazônia?
- c) Preste atenção ao edital!
- d) Se o projeto for de cooperação universidadeempresa, então podem ser pleiteados recursos do fundo setorial verde-amarelo.
- e)"A frase dentro destas aspas é uma mentira"
- f)A expressão X + Y é positiva.
- g)O valor de $\sqrt{4} + 3 = 7$.
- h)Pelé marcou dez gols para a seleção brasileira.
- i)O que é isto?
- j)A sede do TRT/ES localiza-se no município de Cariacica.
- k)Por que existem juízes substitutos?
- l)Ele é um advogado talentoso.



09-Se
$$V(p) = 1$$
, $V(q) = 0$ e $V(r) = 1$ $determine$:

$$a)V(p\to q+r)$$

$$\mathsf{b})V(p'.\,q\to q+r')$$

10-Dada a proposição P(p,q,r)=p' o (q o p+r)determine

P(000,001,010,011,100,101,110,111)



11-Construa a tabela verdade da proposição composta $P(p,q,r)=p+q'\leftrightarrow q.r'$

p		r		
0	0	0		
0	0	1		
0	1	0		
0	1	1		
1	0	0		
1	0	1		
1	1	0		
1	1	1		

12-Construa a tabela verdade da proposição composta $P(p,q)=p+q'\leftrightarrow q \rightarrow p'$

p	q			
0	0			
0	1			
1	0			
1	1			